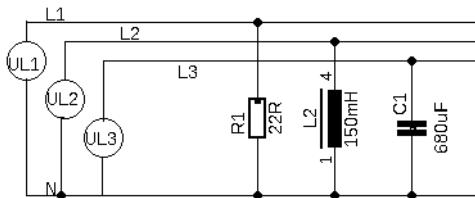


Vypočtěte proud jaký poteče do výše zobrazeného obvodu RLC a určete všechny příkony P, Q a S. Obvod je napájen 15 V, 5 kHz.


$$I=0.0224 - 0.0320i \text{ A}, S=P+iQ=0.3366 + 0.4806i \text{ VA}$$



Určete proud tekoucí vodičem N. $L1 \Rightarrow 230e^{i*0} \text{ V}$, $L2 \Rightarrow 230e^{i(2*\pi)/3} \text{ V}$, $L3 \Rightarrow 230e^{i(-2*\pi)/3} \text{ V}$


neboli $L1 \Rightarrow 230 \text{ V}$, $L2 \Rightarrow -115+i*199,2 \text{ V}$, $L3 \Rightarrow -115-i*199,2 \text{ V}$. Standartní 3F soustava v čr.
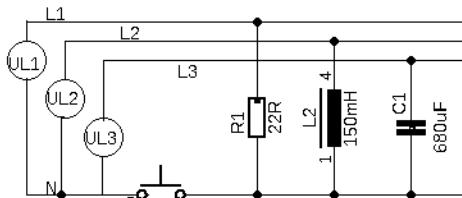
$$IL1=10.45 \text{ A}, IL2=4.23+i*2.44 \text{ A}, IL3=42.56-i*24.57 \text{ A}, IN=57.27-i*22.13 \text{ A}$$



Určete napětí na spínači v rozpojeném stavu. Návod: parametry jako v předešlém případě. Sestavte obvodové rovnice podle Kirchhoffových zákonů. Spínačem neprotéká žádný proud. Lze počítat i jako dělič mezi napětím jednotlivých fází.

$$U=-42-i*307 \text{ V}$$

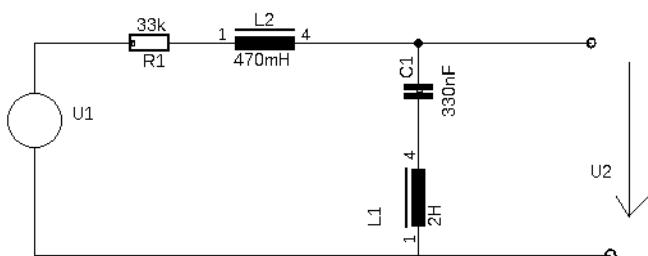

Určete výstupní napětí U2 RLC děliče (amplitudu a fázový posun). Vstupní napětí U1 je 2 V f=2543 Hz.

$$1,2385 \text{ V a } 40,0370^\circ$$

