

4) Operační zesilovač (OZ)

Zadání a formulář

Číslo pracoviště:

Jméno studenta:

Datum měření:

1) OZ bez zpětné vazby jako komparátor

Zapojte přípravek s operačním zesilovačem (OZ) jako komparátor. Rezistory použijte $R_1=5k$ a $R_2=1k$.

a. Schéma zapojení obvodu:

b. Změřte následující napětí^{*1)}:

i. $U_{REF} = \dots\dots\dots$

ii. $U_1 = \dots\dots\dots$

$U_{2_SAT+} = \dots\dots\dots$

iii. $U_1 = \dots\dots\dots$


$U_{2_SAT-} = \dots\dots\dots$

c. Ověřte změřená napětí výpočtem^{*2)}:

d. Co se stane, když v zapojení přehodíte vstupy OZ?

 2) OZ jako napěťový sledovač

Zapojte přípravek s operačním zesilovačem (OZ) dle schématu a odměřte hodnoty do tabulky.



K čemu slouží dané zapojení obvodu:

U_1 [V]	U_2 [V]	A_u [-]
-2		
-1		
-0,5		
0,5		
1		
2		





3) Invertující a neinvertující zesilovač s OZ

- Zapojte invertující zesilovač se jmenovitým zesílením $A_{u_bod3} = \dots\dots\dots$ s využitím rezistorů ze zásobníků. Nepoužívejte hodnoty menší než 2 kΩ (hrozí přetížení výstupu OZ nebo děliče vstupního napětí) a větší než 500 kΩ. V každé polaritě vstupního napětí, nastavovaného potenciometrem, nastavte alespoň 2 různé hodnoty tak, aby zesilovač pracoval v lineárním režimu. Vypočtete skutečné zesílení a porovnejte jej s příslušným vztahem. Vysvětlete případné rozdíly.
- Veškerá schémata zapojení, výpočty a grafy nakreslete a napište na zvláštní list papíru (jeden).
- Zapojte neinvertující zesilovač s OZ dle přednášek. Zesílení volte $A_u = -A_{u_bod3} + 1 = \dots\dots\dots$
- Doplňte tabulku a *zakreslete do jednoho grafu závislosti $U_2(U_1)$ pro sledovač a oba zesilovače.*

Invertující zesilovač			Neinvertující zesilovač		
$U_1 [V]$	$U_2 [V]$	$A_u [-]$	$U_1 [V]$	$U_2 [V]$	$A_u [-]$
-2			-2		
-1			-1		
-0,5			-0,5		
0,5			0,5		
1			1		
2			2		

4) Integrátor

Zapojte integrátor realizovaný pomocí OZ, jehož časovací článek tvoří rezistor **R** a kondenzátor **C**. Elektrolytický kondenzátor zapojte **kladným pólem na výstup**. Integrujte konstantní napětí U_{int} .

Při zkratovaném kondenzátoru nastavte potenciometrem vstupní napětí U_{int} řádu desetin voltu – **musí být záporné**, aby na výstupu OZ bylo po integraci napětí U_{zint} kladné v soulase s polarizací elektrolytického kondenzátoru. S pomocí stopek nebo osciloskopu změřte čas změny výstupního napětí z **0V** na **+ $U_{2_Max} = 10V$** , která proběhne po odstranění zkratu kondenzátoru.

$U_{int} = \dots\dots\dots$ $T_{int} = \dots\dots\dots$

- Ověřte skutečné hodnoty R a C:

R = C =

$$u_2 = -\frac{1}{RC} \int_0^t u_1 d\tau$$

- Vypočítejte teoretickou časovou konstantu τ integrátoru ze jmenovitých hodnot použitých prvků.
- Vypočítejte skutečnou časovou konstantu integrátoru z funkčního vztahu a porovnejte ji s teoretickou.






Podklady a poznámky:

Popis modulu OZ (Operational Amplifier):

- Napájení modulu s OZ je $U_c = +5\text{ V}$ (**použijte vestavěný zdroj 5V**), avšak uvnitř je násobič napětí na cca $\pm 15\text{ V}$ pro standardní OZ. Maximální výstupní napětí OZ v lineárním režimu uvažujeme s rezervou $|U_{OM}| = 10\text{ V}$. Vyšší napětí je již signalizováno dvěma LED na modulu (každá polarita zvlášť – žluté LED).
- Je třeba nejen připojit modul k napájení (+5V a GND), ale také propojit virtuální zem operačního zesilovače se společným vodičem napájení (AGND \rightarrow r GND rozvodného panelu).
- Proměnné napětí vstupů získáme na potenciometru **1K0**, který připojíme na druhý vestavěný zdroj o napětí $U_N = \pm 15\text{ V}$. Je nutno také spojit země obou zdrojů (+5 V, $\pm 15\text{ V}$). Potenciometr RX1 má na jezdcí ochranný odpor RX3 a na koncích připojené omezovací rezistory RX2 a RX4 (viz obrázek – součástky v čárkovaném obdélníku), takže je možno nastavit ca 20 % bipolárního rozsahu (uprostřed, t.j. asi $\pm 3\text{ V}$). Dle potřeby je možno jeden nebo oba omezovací rezistory vyřadit.

 

Obecný OZ zapojený bez zpětné vazby funguje jako komparátor, tj. porovnává známé referenční napětí s neznámým napětím U_1 a pokud je U_1 menší než U_{REF} , tak je na výstupu záporná saturace. Pokud U_1 je vyšší než U_{REF} , tak je na výstupu kladná saturace. Tohoto se využívá k detekci neznámého napětí například ze snímače, v AD převodnicích, všude, kde je potřeba porovnat neznámé napětí se známou referencí.

- Přejít mezi saturacemi je v našich podmínkách strmý, skokový.
- Ve schématické značce OZ jsou dva vstupy (+ a -) a nezáleží na tom, který je nahoře a který je dole. Důležité je vždy obvod zapojit se správnými vstupy.
- Na výstup OZ připojíme voltmetr. Šipku mezi výstupní svorkou a GND někteří *experti*-studenti nahrazovali vodičem, takže výstup zkratovali do země – to je ŠPATNĚ – to nedělejte.
- Ve schématech se už nekreslí (většinou) napájení. V zapojení ale musí být, jinak to nebude fungovat.

*1) Výstupní napětí U_2 je myšleno jako saturační

*2) Uvažujte zesílení OZ v otevřené smyčce $A_{uo} = 10^5$. ;-)

tuto stránku netiskněte



